

## O'LCHASH O'ZGARTKICHLARI VA ULARNI ASBOBLARNING O'LCHASH CHEGARASI (DIAPAZONI)NI KENGAYTIRISHDA ISHLATILISHI

Jovliyev Sarvar Mustafo o'g'li


Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

"Fizika va elektronika" kafedrasи assistenti.

**Kalit so'zlar:** shuntlash koeffitsiyenti, kengaytirish koeffitsiyenti, bo'lish koeffitsiyenti, transformatsiyalash koeffitsiyenti, nominal transformatsiyalash koeffitsiyenti, ikkilamchi nominal yuklama, burchak xatoligi va h.k.

**O'lhash o'zgartkichlari.** O'lhash o'zgartkichlari, umuman, biror o'lchanadigan kattalikni keyingi o'zgartish yoki o'lhash uchun qulay bo'lgan formadagi kattalikka o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Elektr kattaliklarini o'lhashda ko'pincha shunt va qo'shimcha rezistorlar, kuchlanish bo'lgichlari, o'lhash transformatorlari, to'g'rilaqichli o'zgartkichlar va h.k. ishlatiladi.

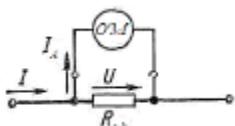**Shunt** (inglizcha shunt – tarmoq demakdir) nisbatan kichik, lekin o'zgarmas qarshilikli rezistordir. U qator o'lhash asboblarining tok bo'yicha o'lhash chegaralarini kengaytirish uchun xizmat qiladi va o'lhash mexanizmi O'M ga parallel' ulanadi (1-rasm).



1-rasm Shunt qarshiligining ulanish sxemasi

Bunda o'lchanadigan tok I yo'lida tarmoq hosil bo'ladi: bitta tarmoqning qarshiliqi Rsh bo'lgan shunt, ikkinchi tarmoqni esa qarshiliqi RA bo'lgan o'lhash mexanizmining g'altagi hosil qiladi. Elementlarni parallel o'lhash shartiga ko'ra tarmoqlar o'rtasida tok ularning qarshiligiga teskari proporsional ravishda taqsimlanadi:

$$I_A/I_{sh} = R_{sh}/R_A,$$


yoki bu ifodani quyidagicha yozsak,

$$(nI_A - I_A) R_{sh} = R_A I_A$$

u holda shuntning zarur qarshiliqi  $R_{sh} = RA/(n-1)$  ga teng bo'ladi va bu yerda n – shuntlash

koeffitsiyenti deyiladi. Shuntlash tufayli o'lhash mexanizmi orqali o'tadigan tok o'lchanadigan tokning kam qismini tashkil qiladi, bu esa o'lhash mexanizmini

tayyorlash va ishlatalishni sezilarli osonlashtiradi. Shuntning to'rtta qismasi bo'lib, ikkitasi tok qismasi deyilib, shunni o'lchanadigan tok zanjiriga ulash uchun, qolgan ikkitasi potensial qismasi bo'lib, o'lhash mexanizmi tarmog'iga ulash uchun xizmat qiladi. To'rtta qisma (2-rasm) kontaktlar o'tish qarshiliklarining shunt va o'lhash mexanizmi o'rtasida tokning taqsimlanishiga ta'sirini yo'qotish uchun zarur.

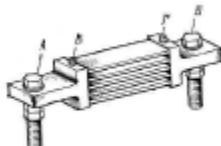


2-rasm. Shunt qarshiligi.

Harorat o'zgarganda tokning taqsimlanishi buzilmasligi uchun shuntlash koefitsiyenti n ning doimiyligini, boshqacha aytganda tarmoq qarshiliklarining doimiyligini ta'minlash zarur. Shuning uchun ham shunt harorat kengayish koefitsiyenti juda kichik bo'lgan maxsus qotishma manganindan tayyorlanadi.

Shuntlar o'zi iste'mol qiladigan quvvati kam bo'lgan o'lhash mexanizmlari bilan birga ishlataladi, bunga sabab shuntning qizishi o'lhash mexanizmi qizishidan ( $n-1$ ) marta katta.

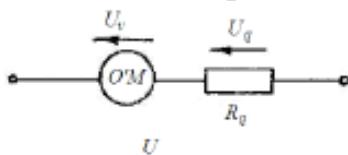Qo'shimcha rezistorlar nominal kuchlanishda voltmetr tokini uning nominal qiymatigacha IVnom cheklash uchun xizmat qiladi (3-rasm).



3-rasm. Qo'shimcha rezistor.

Voltmetr o'lhash mexanizmining chulg'ami asbobning strelkasi butun shkala bo'yicha og'adigan tokka hisoblangan. Bu tok voltmetrlarda juda kichik (taxminan 0,1 – 50 mA) bo'ladi. O'lhash mexanizmi mis chulg'aming qarshiligi  $R_v$  nisbatan katta emas, u qo'shimcha rezistor qarshiligi bilan  $IV_{nom} = U_{nom}/(RV+R_q)$  bo'lguncha to'ldiriladi va qo'shimcha rezistorning zarur qarshiligi  $R_q = RV(m-1)$  ga teng bo'ladi.

**Qo'shimcha rezistorlar** manganin yoki konstantadan tayyorlanadi.

Bu esa butun o'lhash zanjirining qarshiligi o'zgarmas bo'lishi, harorat va o'zgaruvchan tok chastotasiga bog'liq bo'lmag'ini ta'minlashi zarur.

Qo'shimcha rezistorlar bilan voltmetr va fazometrlarning kuchlanish zanjirlari, chastotomerlar kabi asboblar ta'minlanadi. Qo'shimcha rezistorda sochiladigan quvvat va nominal kuchlanishga bog'liq holda qo'shimcha rezistor asbob korpusi ichida yoki undan alohida o'rnatiladi.

O'zgaruvchan tok zanjirlarida yuqori kuchlanishlarda voltmetrlar va o'lhash asboblarining kuchlanish zanjirlari o'lhash kuchlanish **transformatorlari** orqali ulanadi.

O'lhash transformatorlari, odatda, yuqori o'zgaruvchan tok va kuchlanishlarni oddiy asbob yordamida o'lchab bo'ladigan nisbatan kichik tok va kuchlanishlarga o'zgartirishda ishlatiladi.

O'lhash tok transformatorlarining ishlatilishi asboblar bilan ishlaydigan xodim uchun havfsizlik tug'diradi, chunki, asboblar past kuchlanishli zanjirga ulangan bo'ladi, shu sababli ularning konstruksiyasi bir muncha soddalashtirilgan bo'ladi.


O'lhash tok transformatorlari ikkita bir-biridan o'zaro izolyasiyalangan va ferromagnit o'zagiga joylashgan chulg'amlardan ( $w_1, w_2$ ) iborat bo'ladi.

Tok transformatorlarida birlamchi  $I_1$  toki ikkilamchi  $I_2$  tokidan katta, shuning uchun ularda  $w_1 < w_2$  bo'ladi.

Birlamchi chulg'ami odatda  $I_{1n}$  ga bog'liq holda ma'lum ko'ndalang kesimga ega bo'lgan simdan o'raladi. Ikkilamchi chulg'ami esa hamma standart tok transformatorlarida bir xil ko'ndalang kesimga ega bo'lgan simdan o'raladi.

O'lhash tok transformatorlari, odatda o'zgaruvchan tok zanjirlarida tok o'lhashda ishlatiladigan asboblarning o'lhash diapazonini kengaytirishda ishlatiladi.

Tok transformatorining birlamchi toki  $I_{1n} = 40000$  A gacha bo'lgan chegarada, ikkilamchi  $I_{2n}$  toki 1; 2; 2,5; 5 A bo'lishi mumkin. 4 - rasmida ko'rsatilganidek, tok transformatorining birlamchi chulg'ami tarmoqqa ketma-ket ulanib, uning ikkinchi chulg'amiga qarshiligi juda kichik bo'lgan asboblar (ampermetr, vattmetrning tok chulg'ami va h.k.) ulanadi. Mana shu asboblarning ko'rsatishiga qarab o'lchanadigan kattalikning qiymatini topish mumkin. Buning uchun asbob ko'rsatishini transformatsiya koeffitsiyentiga ko'paytirish kerak.

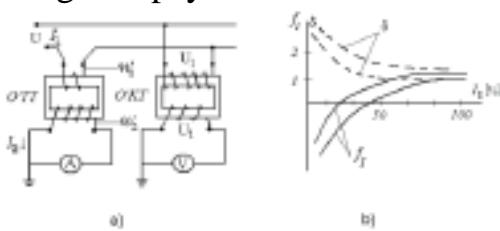

4-rasm O'lhash transformatorlarining ularish sxemasi

(4-a rasm) va xatoliklarining o'zgarish grafiklari (4-b rasm).

$$I_1 = K_1 I_2; K_1 = I_1 / I_2,$$

bu yerda  $K_1$  – tok transformatorining haqiqiy transformatsiya koeffitsiyenti deb atalib, u birlamchi tok  $I_1$  ning ikkilamchi tok  $I_2$  ga nisbatidan topiladi.

Haqiqiy transformatsiya koeffitsiyenti  $K_1$  tok transformatoridagi har xil yuklamalar uchun o'zgaruvchan miqdordir.  $K_1$  – tok transformatorining ish rejimiga (holatiga), ikkilamchi yuklamaning (yukining) qiymati va xarakteriga, tok chastotasiga, o'zak materialining sifatiga bog'liqidir, shuning uchun ham ikkilamchi chulg'amga ulangan asbobning ko'rsatishi haqiqiy emas, balki nominal transformatsiya koeffitsiyentiga ko'paytiriladi. Bu koeffitsiyent tok transformatorining

asosiy parametri bo‘lib, zavod shchitida ko‘rsatiladi. Tok transformatorida uning ikkilamchi chulg‘amiga ulangan ampermetrning ko‘rsatishi  $I_2$  va nominal transformatsiya koeffitsiyenti  $K_{Inom}$  bo‘yicha o‘lchanuvchi tok  $I_1$  ning qiymati quyidagicha aniqlanadi:

$$I'_1 = K_{Inom} I_2$$

Tok transformatorlari orqali ulanadigan va shkalasi KI emas,  $K_{Inom}$  ni hisobga olib darajalangan o‘lhash asboblari o‘lhashda muqarrar xatoliklarga ( $f_1$ ) olib keladi. Bu xatolik tok bo‘yicha yuz beradigan xatolik yoki transformatsiya koeffitsiyenti xatoligi deyiladi.

$$f_1 = [(K_{Inom} I_2 - K_I I_2) / K_I I_2] \cdot 100\% = [(K_{Inom} - K_I) / K_I] \cdot 100\%$$

Tok transformatorlarida tok bo‘yicha yuz beradigan xatolikdan tashqari burchak xatoligi ham bo‘ladi. Burchak xatoligi deb birlamchi tok vektori  $I_1$  bilan  $180^\circ$  ga burilgan ikkilamchi tok vektori  $I_2$  orasidagi burchak tushuniladi va burchak minutlarda o‘lchanadi. Agar  $180^\circ$  ga burilgan ikkilamchi tok vektori  $I_2$  tok vektori  $I_1$  dan ilgarilanadigan bo‘lsa, burchak xatolik musbat, aks holda manfiy hisoblanadi. 4. brasmida tok transformatori xatoliklarining o‘zgarish egri chiziqlari ko‘rsatilgan. Burchak xatolik faqat fazaga sezgir bo‘lgan asboblar (vattmetr, hisoblagich, fazometr)da yuz beradigan xatoliklargagina ta’sir qiladi.

Yo‘l qo‘yiladigan xatoliklarning qiymatiga qarab, tok transformatori quyidagi aniqlik klasslariga bo‘linadi: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 4.

Tok transformatorlari aniqlik klassidan tashqari nominal ikkilamchi yuklama orqali ham xarakterlanadi. Nominal ikkilamchi yuklama deb, transformatorning ikkilamchi zanjiriga ulangan o‘lhash asboblari chulg‘amlari va tutashtiruvchi o‘tkazgichlarning shunday eng katta qarshiligi tushuniladiki, bunda asbobning xatoliklari yo‘l qo‘yilgan chegaradan o‘tmaydi. Nominal ikkilamchi yuklama  $Z_{2nom}$  transformatorning shchitida “Omlarda” yoki V-A (Volt-Amper)da ko‘rsatiladi.

Agar ikkilamchi yuklamaning qarshiligi cheksiz bo‘lib ketsa, ya’ni ikkilamchi chulg‘am uzilsa, unda ikkilamchi chulg‘amning magnitsizlovchi amper – o‘ramlari soni nolga teng bo‘lib qoladi ( $I_{2w2}=0$ ) va birlamchi chulg‘am magnitlovchi kuchi  $I_{1w1}$ , ning hammasi o‘zakni magnitlashga sarflanadi. Magnit oqimining kuchayishi tufayli ikkilamchi chulg‘amdagи EYUК oshib, transformator ishi uchun havfli bo‘lgan qiymatlarga etishi mumkin. Magnit oqimining oshishi o‘zakdagи aktiv isrofni keskin oshiradi, natijada po‘lat o‘zak juda qizib ketadi. Shu sabali tarmoqqa ulangan tok transformatorining ikkilamchi chulg‘ami zanjirini uzish qat’iyan man qilinadi. Tok transformatorining konstruksiyalari hilma-xil bo‘ladi. Vazifalarga qarab, ular bir chegarali yoki ko‘p chegarali, ko‘chma yoki stasionar, o‘rnatalishi bo‘yicha ichki va tashqi, omburli qilib yasaladi.

1-masala: Nominal kuchlanishi 150 V, ichki qarshiligi 3,5 kOm bo‘lgan voltmetrning o‘lhash chegarasini 600 V gacha kengaytirish uchun unga qanday kattalikdagi qo‘sishma qarshilik ulash kerak?

Yechish: O‘lhash chegarasining kengaytirish koeffitsiyenti  $n = 600/150 = 4$

Qo‘sishma qarshilik kattaligi:

$$R_q = RV(n-1) = 3,5(4-1) = 10,5 \text{ kOm bo‘ladi.}$$

2-masala: Ichki qarshiligi 5000 Om li, nominal kuchlanishi 150V bo‘lgan magnitoelektrik

voltmetrning o‘lhash chegarasi 600V gacha kengaytirilganda ichki isrof quvvati qanchaga o‘zgaradi?

Yechish: Nominal kuchlanish 150V da voltmetrning ichki isrof quvvati:

$$P_{v1} = \frac{U_1^2}{R_v} = \frac{150^2}{5 \cdot 10^3} = 4,5 \text{ Bm}$$

Voltmetrning o‘lhash chegarasini 600V gacha kengaytirish uchun qo‘sishma ulanadigan qarshilik:

$$R_q = RV(n-1) = 5 \cdot 103(4-1) = 15000 \text{ Om bo‘lishi kerak,}$$

$$\text{bu yerda } n = \frac{U_2}{U_1} = \frac{600}{150} = 4 \text{ kengaytirish koeffitsiyenti.}$$

Umumiy qarshilik esa:

$$R_{vum} = R_v + R_q = 5000 + 15000 = 20000 \text{ Om}$$

O‘lhash chegarasi 600V ga kengaytirilgan voltmetrning ichki isrof quvvati

$$P_{v2} = \frac{U_2^2}{R_{vum}} = \frac{600^2}{20 \cdot 10^3} = 18 \text{ Bm bo‘ladi.}$$

## FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Zhovliev S.M. “Specialty of technological processes and production automation – profession of the XXI century” ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. –2021, May. –T.2. №.05. –C. 15-19.  
<https://reserchjet.academiascience.org/index.php/rjai/article/view/144>
2. Mallayev A.R., Sharipov G.Q., Sodikov A.R., Zhovliev S.M. Mathematical modeling of dynamics formation of hydrates at pipeline natural gas transport //International Journal For Innovative Engineering and Management Research. –2021, April. –T.10. №.4. –C. 31-35. <https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/Issue-4>
3. Raximov A.X., Jovliyev S.M. Xolbutayeva X.E. “Radio monitoring and recognition of radio emissions radio electronic equipment” International Journal For Innovative Engineering and Management Research. –2021, April. –T.10. №.4. –C. 506-507. <https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/Issue-4>

4. Тураев З.Б., Юсупов Р.Э., Эшонқулов М.Н., Жовлиев С.М., Алмарданов Х.А., Хатамов И.А. "Применение солнечных концентраторов для приема альтернативного топлива через устройство гелиопиролиза" UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. – 2021, Март. – №. 3(84). С. 8-11.  
<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11381>
5. Jovliyev Sarvar Mustafo o‘g‘li. (2022). TEXNIKA OLIY O‘QUV YURTLARI TA’LIMIDA KEYS TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(5), 791–794  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590349>
6. Jovliyev Sarvar Mustafo o‘g‘li. (2022). MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH VA TAXLIL QILISH STATISTIK USULLARINING YETTI INSTRUMENT USULLARI // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(6), 41–45.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6616058> <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar>
7. Коржавов М. Ж. "Проблемы классической физики конца XIX века. Возникновение квантовой теории" "ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION". – 2023. – Т. 10. – №. 1.
8. Korjavov M. J. "KVANT FIZIKASIDA DETERMINIZM TAMOILINI RAD ETISH" Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 220-229.